

zadanie 1 $\Sigma L(0,1,2,6,8,10,11,12; (4,14))$

KACPER MAJCHER

92939

0	0000	1
1	0001	1
2	0010	1
3	0011	0
4	0100	-1
5	0101	0
6	0110	1
7	0111	0
8	1000	1
9	1001	0
10	1010	1
11	1011	1
12	1100	1
13	1101	0
14	1110	-1
15	1111	0

Do zadania abbiene
2 schematy podpunkt A i C
Plik w parze
Zad1-A i Zad1-C

	cd			
ab	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	0	0	1
11	1	0	0	1
10	1	0	1	1

A	B	C	D
0	0	0	0
0	1	0	0
1	1	0	0
1	0	0	0
0	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	0
1	0	1	0
\bar{D}			

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	0	1
0	1	0	0
0	1	0	1
1	0	0	0
1	0	0	1
1	1	0	0
1	1	0	1
1	0	1	0
1	0	1	1

A	B	C	D
1	0	1	1
1	0	1	0
1	1	1	0
1	1	1	1

a) $X = \bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$

zamiana na NAND

c) $\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C = \overline{\overline{\bar{D}} \cdot \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} \cdot \overline{A\bar{B}C}}$

Zadanie 2 $y = \pi [0, 3, 5, 12, 15, (1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14)]$

d)

0	0000	1
1	0001	-
2	0010	- 0
3	0011	1
4	0100	-
5	0101	1
6	0110	0
7	0111	-
8	1000	- 0
9	1001	0
10	1010	0
11	1011	- 0
12	1100	1
13	1101	-
14	1110	- 0
15	1111	1

Plik ze schematem

Radł-D

	cd			
ab	00	01	11	10
00	1	-	1	-
01	-	1	-	0
11	1	1	1	-
10	-	0	-	0

A	B	C	D
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	0	1	0
\bar{A}	B		

A	B	C	D
0	0	1	0
0	1	1	0
1	1	1	0
1	0	1	0
\bar{C}	D		

$$X = (\bar{A} + B) \cdot (\bar{C} + D)$$

$$\overline{(\bar{A} + B) \cdot (\bar{C} + D)} = \overline{(\bar{A} + B)} + \overline{(\bar{C} + D)}$$

Zadanie 3

$$y = \sum [1, 4, 9, 10, 13, 15; (2, 8)]$$

0	0000	0
1	0001	1
2	0010	-
3	0011	0
4	0100	1
5	0101	0
6	0110	0
7	0111	0
8	1000	- 1
9	1001	1
10	1010	1
11	1011	0
12	1100	0
13	1101	1
14	1110	0
15	1111	1

	CD			
AB	00	01	11	10
00	0	1	0	-
01	1	0	0	0
11	0	1	1	0
10	-	1	0	1

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ \hline & B & C & D \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline & A & B & D \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline \bar{A} & B & \bar{C} & \bar{D} \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} A & B & C & D \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline & A & B & D \end{array}$$

c)

$$X = ABD + \bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{D}$$

$$\overline{ABD + \bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{D}} = \overline{ABD} \cdot \overline{\bar{B}\bar{C}D} \cdot \overline{\bar{A}B\bar{C}\bar{D}} \cdot \overline{A\bar{B}\bar{D}}$$

d)

	CD			
AB	00	01	11	10
00	0	1	0	-
01	1	0	0	0
11	0	1	1	0
10	-	1	0	1

A	B	C	D
0	0	1	0
0	0	0	0
A	B		D

A	B	C	D
0	1	0	1
0	1	1	1
A	B		D

A	B	C	D
0	0	1	1
0	0	1	0
0	1	1	1
0	1	1	0
A			C

A	B	C	D
0	0	1	1
1	0	1	1
B	C		D

A	B	C	D
1	1	0	0
1	1	1	0
A	B		D

$$X = (A+B+D) \cdot (A+\bar{B}+\bar{D}) \cdot (B+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+D) \cdot (A+C)$$

=

$$(A+B+D) \cdot (A+\bar{B}+\bar{D}) \cdot (B+\bar{C}+\bar{D}) \cdot (\bar{A}+\bar{B}+D) \cdot (A+C)$$

$$= \overline{(A+B+D)} + \overline{(A+\bar{B}+\bar{D})} + \overline{(B+\bar{C}+\bar{D})} + \overline{(\bar{A}+\bar{B}+D)} + \overline{(A+C)}$$